图2.1 电压随频率的变化曲线


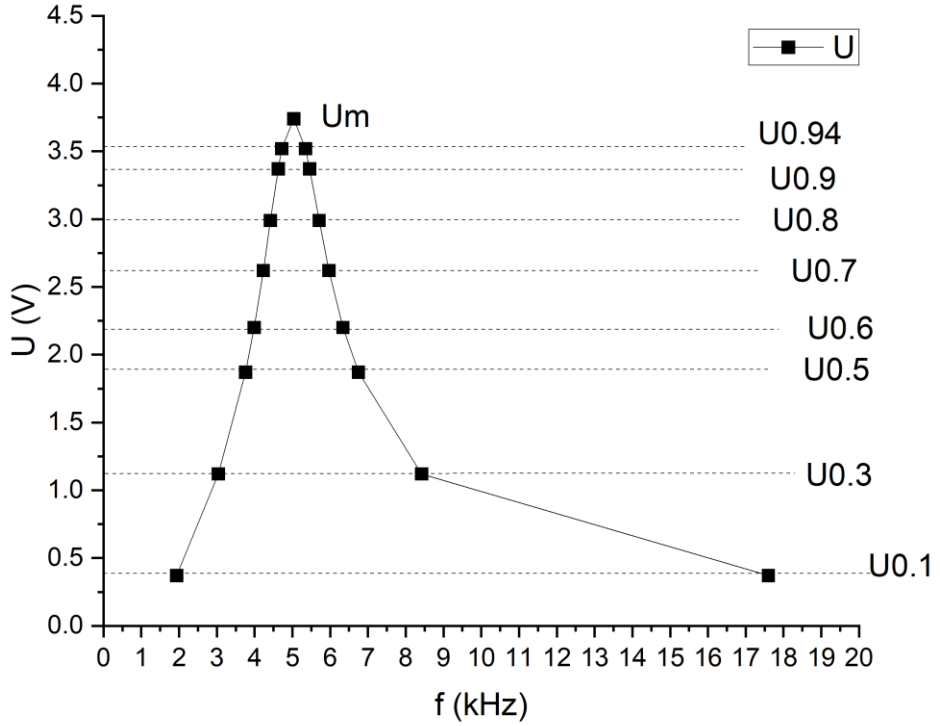


图2.2 相位随频率的变化曲线

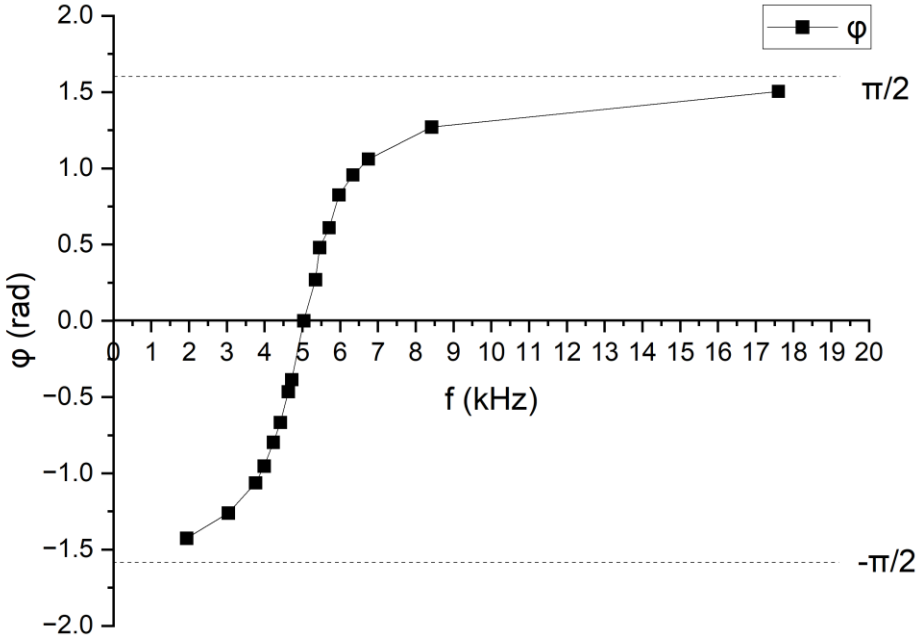

附录

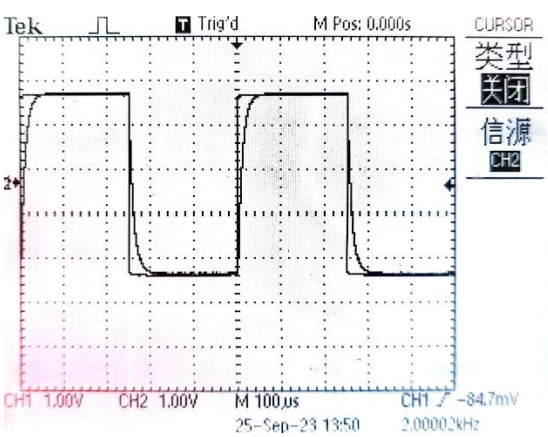


图 3.1 RC 暂态充放电曲线



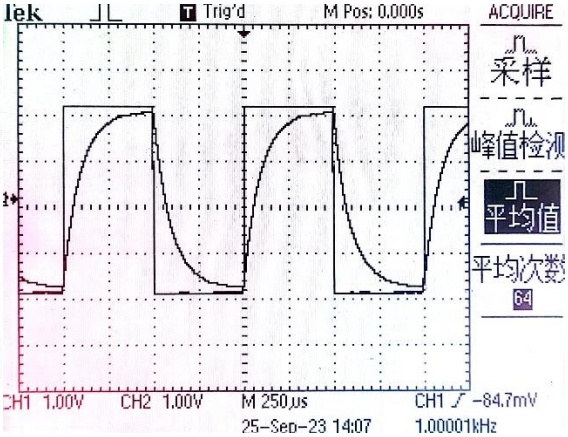



图 3.2 RL 暂态充放电曲线

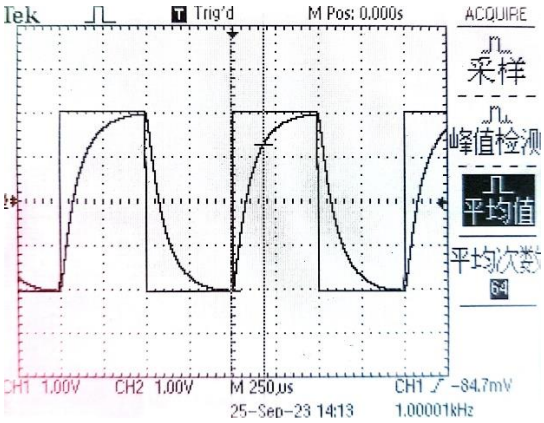

（a）过阻尼

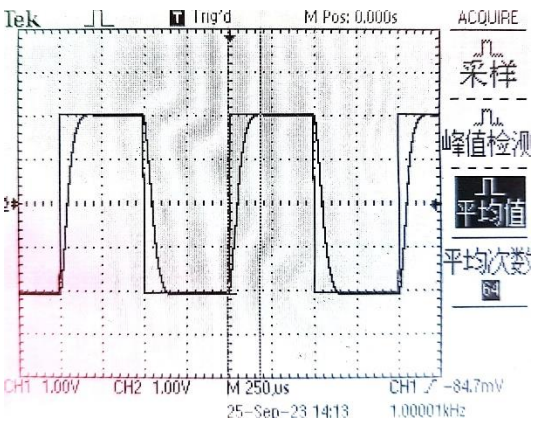

（b）临界阻尼

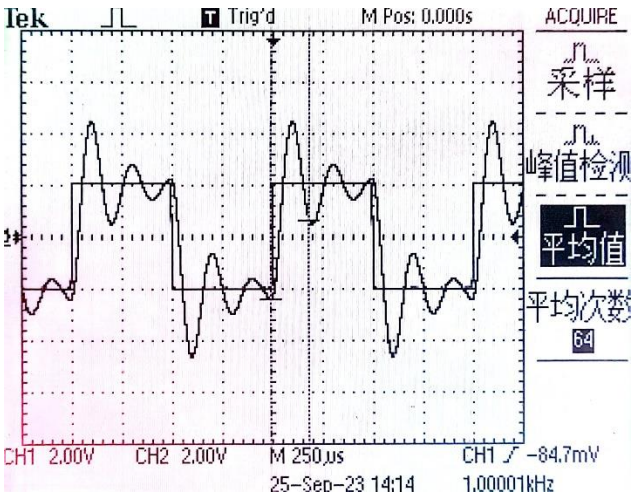

（c）欠阻尼

图 3.3 RLC 暂态