

RC串联电路暂态过程



RL串联电路暂态过程



欠阻尼



临界阻尼



过阻尼

RLC串联电路暂态过程







