RC串联电路	$R_{测}$:100.15Ω	$C_{测}$:100.81nF	$T_{1/2测}$:7.0μs		
RL串联电路	$R_{测}$:100.15Ω	$L_{测}$:0.01H	$T_{1/2测}$:66.0μs		
RLC串联电路	$L_{测}$:0.01H	$C_{测}$:100.81nF	$T_{0.264测}$:31.6μs		
RLC谐振电路	$R_{测}$:100.15Ω	$L_{测}$:0.01H	$C_{测}$:100.81nF	$f_{0测}$:5.006kHz	U_m:3.730V
通频带对应频率	f_1:4.236kHz	f_2:5.914kHz			

	$U_{0.94}$	$U_{0.9}$	$U_{0.8}$	$U_{0.707}$	$U_{0.7}$	$U_{0.6}$	$U_{0.5}$	$U_{0.3}$	$U_{0.1}$
电压U_R/V	3.506	3.357	2.984	2.638	2.611	2.238	1.865	1.119	0.373
频率f/kHz($f>f_0$)	5.320	5.421	5.664	5.914	5.935	6.247	6.651	8.327	17.452
时间差Δt/μs($f>f_0$)	10.4	13.4	18.2	20.8	21.2	24.0	24.8	23.9	13.5
频率f/kHz($f<f_0$)	4.702	4.612	4.418	4.236	4.216	4.004	3.764	2.992	1.422
时间差Δt/μs($f<f_0$)	-12.6	-15.6	-23.8	-29.8	-30.4	-37.0	-45.3	-67.4	-164

通过公式$\varphi = 2\pi f\Delta t$，可以得到以下表格

f/kHz	1.422	2.992	3.764	4.004	4.216	4.236	4.418	4.612	4.702	5.006
φ/rad	-1.465	-1.267	-1.071	-0.931	-0.805	-0.793	-0.661	-0.452	-0.372	0
f/kHz	5.320	5.421	5.664	5.914	5.935	6.247	6.651	8.327	17.452	
φ/rad	0.348	0.456	0.648	0.773	0.791	0.942	1.036	1.250	1.480	