
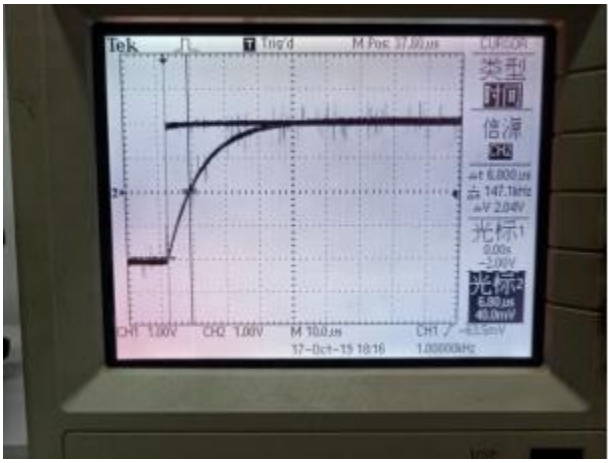
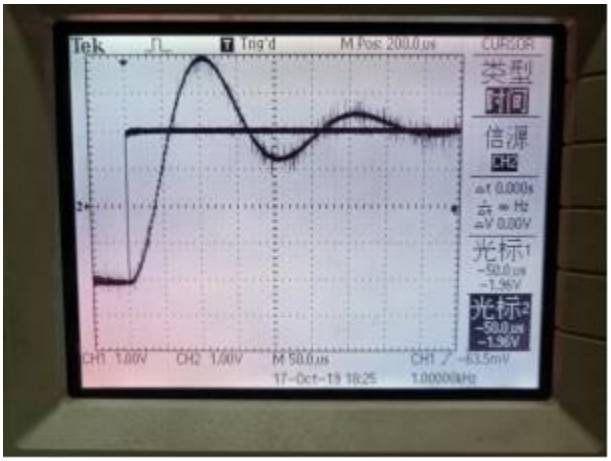
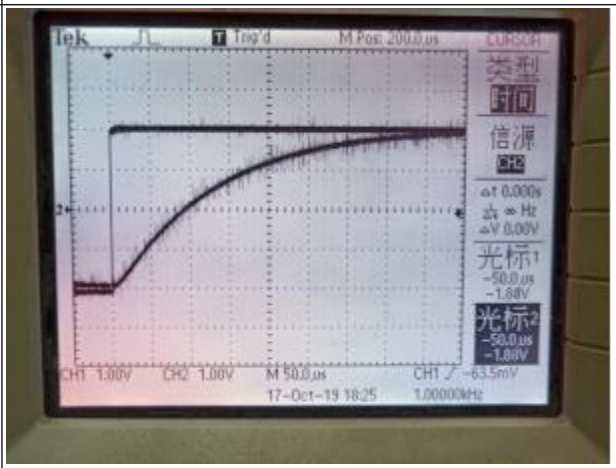
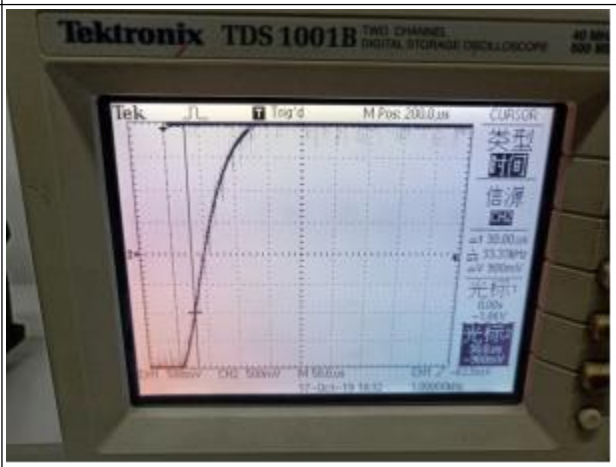
附页 1


<table>
<tr><td colspan="2">RC 串联</td><td>  </td></tr>
<tr><td rowspan="3">RLC 串联</td><td>欠阻尼</td><td>  </td></tr>
<tr><td>过阻尼</td><td>  </td></tr>
<tr><td>临界阻尼</td><td>  </td></tr>
</table>

附页 2：RLC 谐振的幅频、相频特性

幅频特性

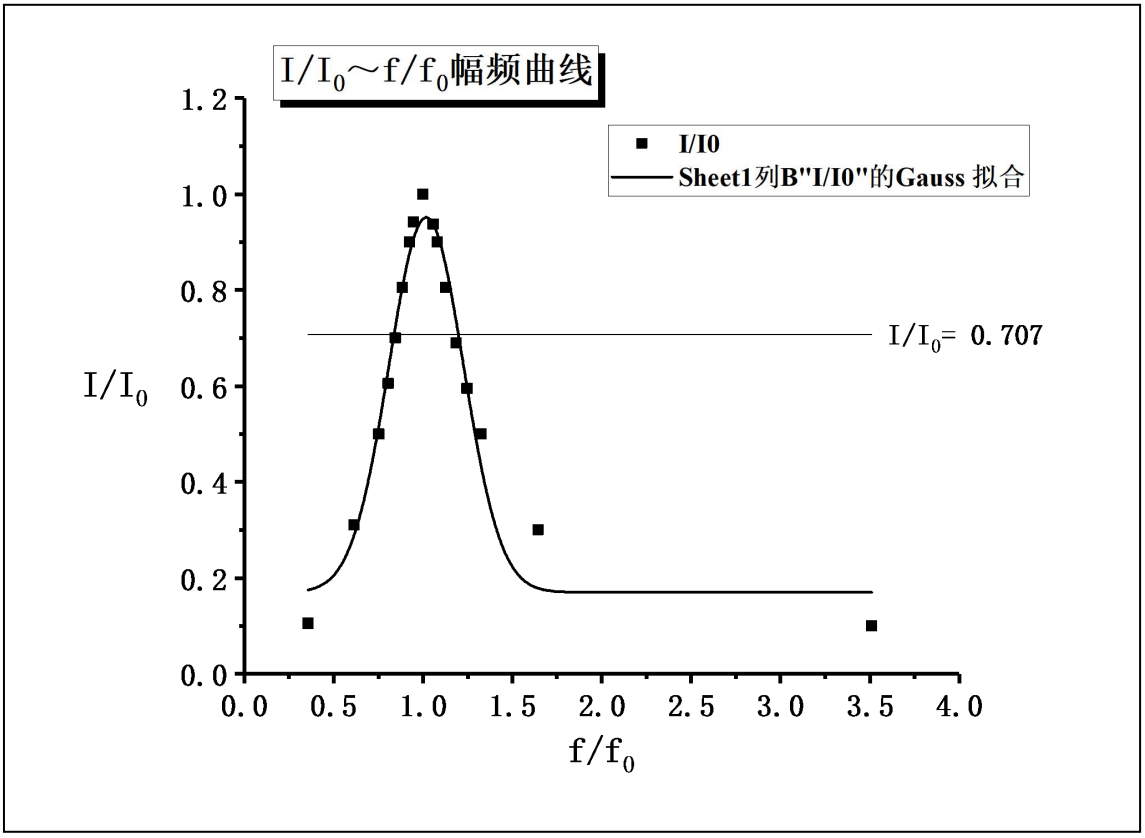

相频特性

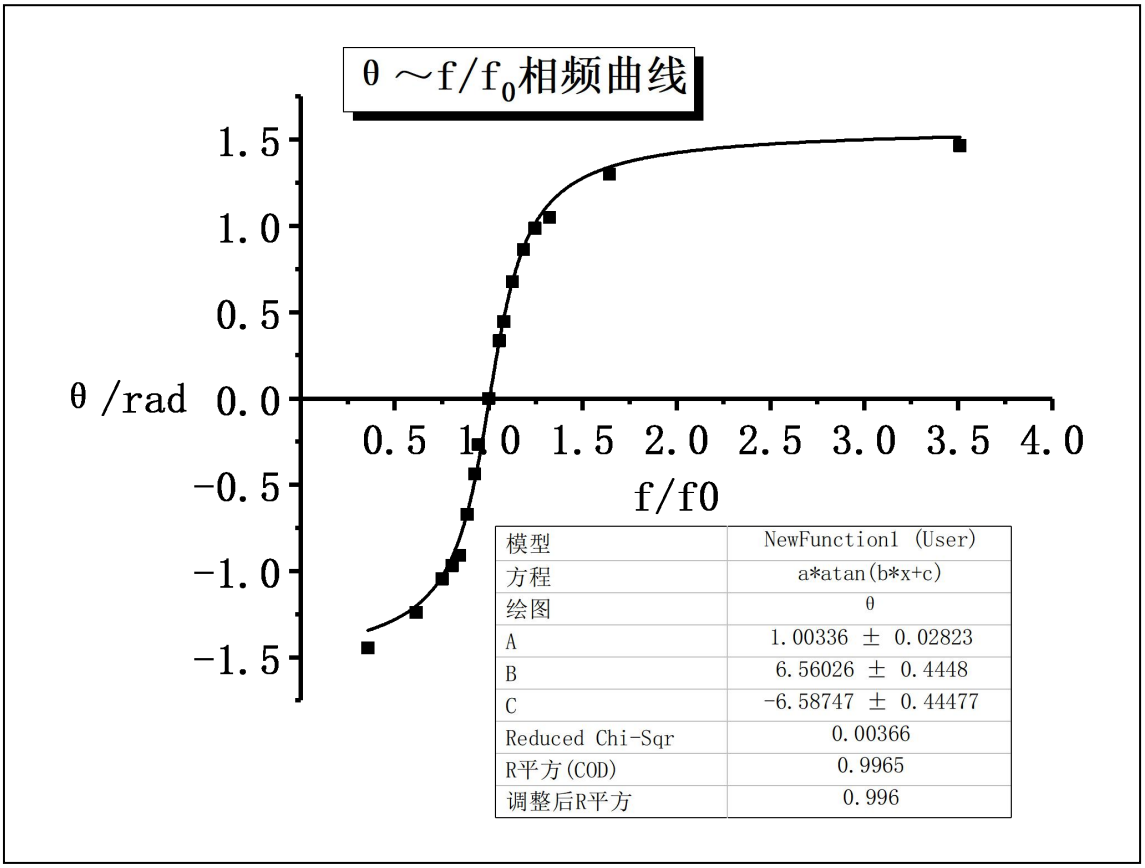

模型	NewFunction1 (User)
方程	a*atan(b*x+c)
绘图	θ
A	1.00336 ± 0.02823
B	6.56026 ± 0.4448
C	-6.58747 ± 0.44477
Reduced Chi-Sqr	0.00366
R平方(COD)	0.9965
调整后R平方	0.996